



RISC-V multi cycle processor

Mohammad Vatankhah Ardakani

Arman Ghafarnia

Computer Architecture final project

Spring 2022

Overview

در این پروژه ما قصد داریم یک پردازنده چند سیکل RISC-V را به کمک زبان Systemverilog پیاده سازی کنیم.

Control Unit

واحد کنترل پردازنده‌ی چند سیکل RISC-V شامل بخش‌های زیر می‌باشد:

- *Main FSM*
- *ALU Decoder*
- *Instruction Decoder*

Main FSM

کد مربوط به *Main FSM* به صورت زیر می‌باشد.
ورودی‌ها و خروجی‌ها:

```
module main_FSM(input  logic      clk,
                input  logic      rst,
                input  logic [6:0] op,
                output logic      branch,
                output logic      pcupdate,
                output logic      regwrite,
                output logic      memwrite,
                output logic      irwrite,
                output logic [1:0] resultsrc,
                output logic [1:0] alusrc_a,
                output logic [1:0] alusrc_b,
                output logic      adsrc,
                output logic [1:0] aluop);
```

برای مشخص کردن *state*‌ها، *current_state*، *next_state* را به صورت زیر تعریف کرده‌ایم که هر کدام به شکل یک عدد 4 بیتی تعریف شده‌اند.

```
logic [3:0] current_state, next_state;
```

در یک بلوک *always* با توجه به *reset*، استیت بعدی را مشخص می‌کنیم.

```
always_ff @(posedge clk, posedge rst)
  if(rst)
    current_state <= 0;
  else
    current_state <= next_state;
```

با توجه به شکل 7.45 مرجع هریس، استیت‌های بعدی را با توجه به *op code* مشخص می‌کنیم.

```
always_comb
begin
    case(current_state)
    0:
    begin
        next_state = 1;
    end
    1:
    begin
        if (op == 7'b0000011 | op == 7'b0100011) next_state = 2;
        else if(op == 7'b0110011) next_state = 6;
        else if(op == 7'b0010011) next_state = 8;
        else if(op == 7'b1101111) next_state = 9;
        else if(op == 7'b1100011) next_state = 10;
        else next_state = 2;
    end
    2:
    begin
        if (op == 7'b0000011) next_state = 3;
        else if(op == 7'b0100011) next_state = 5;
        else next_state = 2;
    end
    3:
    begin
        next_state = 4;
    end
    4:
    begin
        next_state = 0;
    end
    5:
    begin
        next_state = 0;
    end
    6:
    begin
        next_state = 7;
    end
    7:
    begin
        next_state = 0;
    end
    8:
    begin
        next_state = 7;
    end
    9:
    begin
        next_state = 7;
    end
    10:
    begin
        next_state = 0;
    end
    default:
    begin
        next_state = 0;
    end
    endcase
end
```

در ادامه نیز با توجه به شکل 7.45 مرجع هریس، مقادیر سیگنال‌های کنترلی در هر استیت را مشخص می‌کنیم.

```
always_comb
begin
  case(current_state)
0:
  begin
    adsrc = 0;
    irwrite = 1;
    alusrca = 2'b00;
    alusrcb = 2'b10;
    aluop = 2'b00;
    resultsrc = 2'b10;
    pcupdate = 1;
    regwrite = 0;
    memwrite = 0;
    branch = 0;
  end
1:
  begin
    alusrca = 2'b01;
    alusrcb = 2'b01;
    aluop = 2'b00;
    regwrite = 0;
    memwrite = 0;
    irwrite = 0;
    resultsrc = 0;
    adsrc = 0;
    pcupdate = 0;
    branch = 0;
  end
2:
  begin
    alusrca = 2'b10;
    alusrcb = 2'b01;
    aluop = 2'b00;
    regwrite = 0;
    memwrite = 0;
    irwrite = 0;
    resultsrc = 0;
    adsrc = 0;
    pcupdate = 0;
    branch = 0;
  end
3:
  begin
    resultsrc = 2'b00;
    adsrc = 1'b1;
    regwrite = 0;
    memwrite = 0;
    irwrite = 0;
    alusrca = 0;
    alusrcb = 0;
    aluop = 0;
    pcupdate = 0;
    branch = 0;
  end
4:
  begin
    resultsrc = 2'b01;
    regwrite = 1;
    memwrite = 0;
    irwrite = 0;
    alusrca = 0;
    alusrcb = 0;
    adsrc = 0;
    aluop = 0;
    pcupdate = 0;
    branch = 0;
  end
5:
  begin
    resultsrc = 2'b00;
    adsrc = 1;
    memwrite = 1;
  end
end
```

```

    regwrite = 0;
    irwrite = 0;
    alusrca = 0;
    alusrcb = 0;
    aluop = 0;
    pcupdate = 0;
    branch = 0;
end
6:
    begin
        alusrca = 2'b10;
        alusrcb = 2'b00;
        aluop = 2'b10;
        regwrite = 0;
        memwrite = 0;
        irwrite = 0;
        resultsrc = 0;
        adrsrc = 0;
        pcupdate = 0;
        branch = 0;
    end
7:
    begin
        resultsrc = 2'b00;
        regwrite = 1;
        memwrite = 0;
        irwrite = 0;
        alusrca = 0;
        alusrcb = 0;
        adrsrc = 0;
        aluop = 0;
        pcupdate = 0;
        branch = 0;
    end
8:
    begin
        alusrca = 2'b10;
        alusrcb = 2'b01;
        aluop = 2'b10;
        regwrite = 0;
        memwrite = 0;
        irwrite = 0;
        resultsrc = 0;
        adrsrc = 0;
        pcupdate = 0;
        branch = 0;
    end
9:
    begin
        alusrca = 2'b01;
        alusrcb = 2'b10;
        aluop = 2'b00;
        resultsrc = 2'b00;
        pcupdate = 1;
        regwrite = 0;
        memwrite = 0;
        irwrite = 0;
        adrsrc = 0;
        branch = 0;
    end
10:
    begin
        alusrca = 2'b10;
        alusrcb = 2'b00;
        aluop = 2'b01;
        resultsrc = 2'b00;
        branch = 1;
        regwrite = 0;
        memwrite = 0;
        irwrite = 0;
        adrsrc = 0;
        pcupdate = 0;
        branch = 1;
    end
end

```

ALU Decoder

کد مربوط به *ALU Decoder* به صورت زیر می‌باشد.

```
module alu_dec(input logic [1:0] aluop,
               input logic op5,
               input logic [2:0] func3,
               input logic func7b5,
               output logic [2:0] alucontrol);
    logic RtypeSub;
    assign RtypeSub = func7b5 & op5; // TRUE for R-type subtract
    always_comb
        case(aluop)
            2'b00:
                alucontrol = 3'b000; // addition
            2'b01:
                alucontrol = 3'b001; // subtraction
            default:
                case(func3) // R-type or I-type ALU
                    3'b000:
                        if (RtypeSub)
                            alucontrol = 3'b001; // sub
                        else
                            alucontrol = 3'b000; // add, addi
                    3'b010:
                        alucontrol = 3'b101; // slt, slti
                    3'b110:
                        alucontrol = 3'b011; // or, ori
                    3'b111:
                        alucontrol = 3'b010; // and, andi
                    default:
                        alucontrol = 3'bxxx;
                endcase
            endcase
        endmodule
```

در این ماژول، عملیاتی که باید توسط *ALU* انجام بشود، با توجه به *func3*، *op[5]*، *op* و *func7[5]* ارائه شده در صورت پروژۀ تعیین می‌شود.

Instruction Decoder

کد مربوط به *Instruction Decoder* به صورت زیر می‌باشد.

```
module instr_dec(input logic [6:0] op,
                 output logic [1:0] immsrc);
    always_comb
        case(op)
            7'b0110011:
                immsrc = 2'bxx; // R-Type
            7'b0010011:
                immsrc = 2'b00; // I-Type
            7'b0000011:
                immsrc = 2'b00; // lw
            7'b0100011:
                immsrc = 2'b01; // sw
            7'b1100011:
                immsrc = 2'b10; // beq
            7'b1101111:
                immsrc = 2'b11; // jal
            default:
                immsrc = 2'bxx;
        endcase
    endmodule
```

در این ماژول با توجه به جدول 3 ارائه شده در صورت پروژه، 2 بیت کنترل کننده‌ی واحد *extend* با توجه به *op code* تعیین می‌شوند.
حالا باید بخش های بالا که برای واحد کنترل طراحی شده بود را به یکدیگر متصل کنیم.

Controller

کد مربوط به ماژول *controller* به صورت زیر است.

```
module controller(input logic clk,
                  input logic reset,
                  input logic [6:0] op,
                  input logic [2:0] func3,
                  input logic func7b5,
                  input logic zero,
                  output logic [1:0] immsrc,
                  output logic [1:0] alusrc,
                  output logic [1:0] alusrcb,
                  output logic [1:0] resultsrc,
                  output logic adrsrc,
                  output logic [2:0] alucontrol,
                  output logic irwrite,
                  output logic pcwrite,
                  output logic regwrite,
                  output logic memwrite);

    logic pcupdate;
    logic branch;
    logic [1:0] aluop;
    assign pcwrite = ((zero & branch) | pcupdate);
    alu_dec aludec(aluop, op[5], func3, func7b5, alucontrol);
    main_FSM fsm(clk, reset, op, branch, pcupdate, regwrite, memwrite, irwrite, resultsrc, alusrc, alusrcb, adrsrc, aluop);
    instr_dec instrdec(op, immsrc);
endmodule
```

در این ماژول از بخش‌های مختلف واحد کنترل *instance* گرفته شده است و ورودی‌ها و خروجی‌های مورد نیاز تولید شده است.
همانطور که در کد مشخص است، *PCWrite* با توجه به منطق زیر مقدار دهی شده است.




در تصویر زیر مشاهده می‌شود که تست بنچ مربوط به کنترلر با موفقیت انجام شده است.

```
#          47 tests completed with          0 errors
# hash = 39
# ** Note: $stop      : F:/SBU/term4/CA/project/p/controller.sv(135)
#   Time: 485 ps  Iteration: 1  Instance: /testbench
# Break in Module testbench at F:/SBU/term4/CA/project/p/controller.sv line 135
```

Multi-cycle processor interfaced to external memory

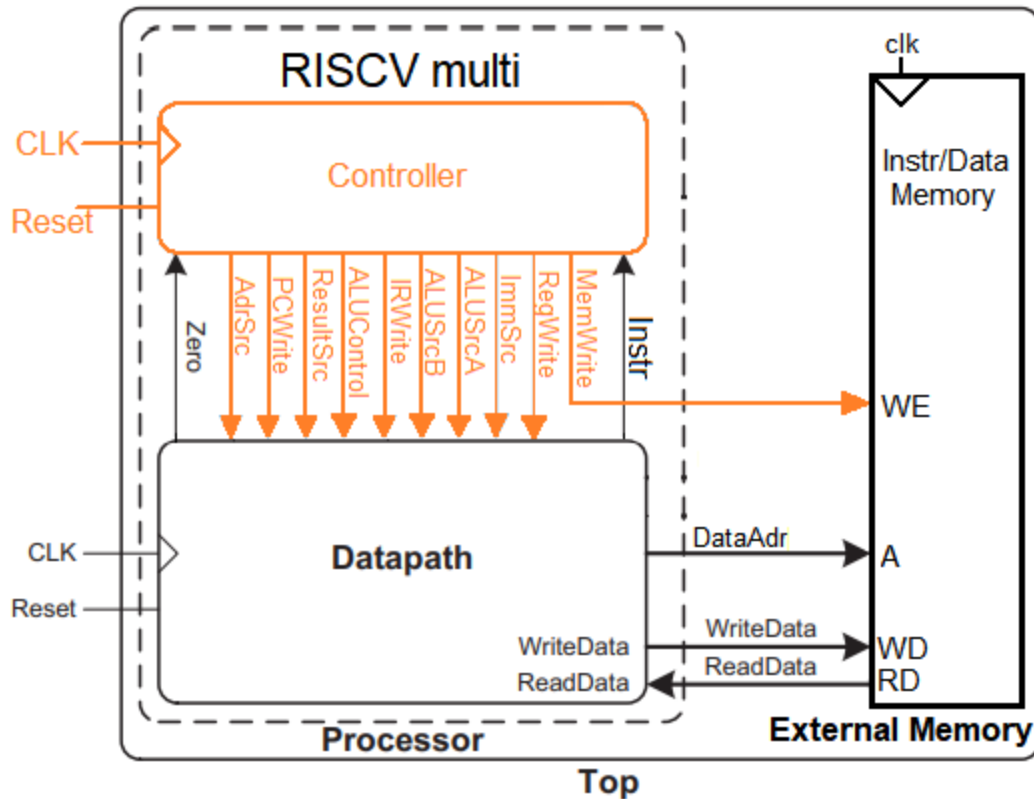در تصویر زیر سیگنال‌هایی که باید توسط واحد کنترل و *data path* و *external memory* به یکدیگر داده شوند، مشخص شده‌اند.



همانطور که در شکل بالا مشخص شده است، ما باید در ماژول *risc v multi* از دو ماژول *controller*, *Datapath* یک *instance* گرفته شود و اتصالات مناسب را ایجاد کنیم و سیگنال‌های کنترلی تولید شده در ماژول کنترلر را به *Datapath* ارسال کنیم.

RISC-V multi module

کد ماژول *risc v multi* به صورت زیر می‌باشد.

```
module riscvmulti(input logic clk, reset,
                  output logic MemWrite,
                  output logic [31:0] Adr, WriteData,
                  input logic [31:0] ReadData);
    logic RegWrite, IRWrite, PCWrite, AdrSrc, Zero;
    logic [1:0] ALUSrcA, ALUSrcB, ImmSrc, ResultSrc;
    logic [2:0] ALUControl;
    logic [31:0] instr;

    controller c (clk, reset, instr[6:0], instr[14:12], instr[30], Zero, ImmSrc,
                  ALUSrcA, ALUSrcB, ResultSrc, AdrSrc, ALUControl, IRWrite, PCWrite, RegWrite, MemWrite);

    datapath dp(clk, reset, MemWrite, RegWrite, IRWrite, PCWrite, AdrSrc, ALUSrcA,
                ALUSrcB, ImmSrc, ResultSrc, ALUControl, ReadData, Zero, instr, Adr, WriteData);
endmodule
```


در ابتدای کد، اتصالات بین دو واحد کنترل و *datapath* را با استفاده از *logic* تعریف کرده‌ایم.

Top module

در این ماژول ما باید اتصال بین 2 ماژول *riscvmulti* که شامل 2 ماژول *controller* , *datapath* می‌باشد و ماژول *mem* را برقرار کنیم.

کد ماژول *top* به صورت زیر است.

```
module top(input logic clk, reset,
           output logic [31:0] WriteData, DataAdr,
           output logic MemWrite);

    logic [31:0] ReadData;

    // instantiate processor and memories
    riscvmulti rvmulti(clk, reset, MemWrite, DataAdr,
                      WriteData, ReadData);
    mem mem(clk, MemWrite, DataAdr, WriteData, ReadData);
endmodule
```

در *datapath* باید بلوک‌های منطقی موجود در پردازنده چند سیکل و اتصالات بین آنها مشخص شود. در پردازنده چند سیکل *RISC-V* به بلوک‌های منطقی مختلفی نیاز داریم. در پایین کد توصیف رفتاری آنها و توضیحی کوتاه درباره نحوه کار کردن آنها ارائه شده است.

ALU

```
module alu(input logic [31:0] a,
           input logic [31:0] b,
           input logic [2:0] control,
           output logic [31:0] out,
           output logic zero);
    logic [31:0] tmp;
    always @(a, b, control)
    begin
        if (control == 3'b010) // And
            out = a & b;
        else if( control == 3'b011) // Or
            out = a | b;
        else if( control == 3'b000) // Add
            out = a + b;
        else if( control == 3'b001) // SUB
            out = a - b;
        else if( control == 3'b101) // SLT
            begin
                tmp = a - b;
                out[31:1] = 31'h0;
                out[0] = (tmp[31] == 1'b1);
            end
        if (out == 32'h00000000)
            zero = 1;
        else
            zero = 0;
    end
endmodule
```

ALU دو عدد 32 بیتی a, b و یک عدد 3 بیتی به عنوان کنترلر دریافت می‌کند و عملیات مورد نظر که با 3 بیت کنترلی مشخص می‌شود را روی a, b انجام می‌دهد. همچنین اگر حاصل عملیات انجام شده روی a, b برابر 0 باشد، خروجی *Zero* موجود در این ماژول، برابر 1 خواهد شد.

Extend

```

module extend(input logic [31:7] instr,
              input logic [1:0] immsrc,
              output logic [31:0] immext);

    always_comb
    case(immsrc)
        // I-type
        3'b00: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:20]};
        // S-type (stores)
        3'b01: immext = {{20{instr[31]}}, instr[31:25], instr[11:7]};
        // B-type (branches)
        3'b10: immext = {{20{instr[31]}}, instr[7], instr[30:25], instr[11:8], 1'b0};
        // J-type (jal)
        3'b11: immext = {{12{instr[31]}}, instr[19:12], instr[20], instr[30:21], 1'b0};
        default: immext = 32'bx; // undefined
    endcase
endmodule

```

در واحد *Extend* نحوه‌ی استخراج *imm* از *instruction* با توجه به سیگنال کنترلی *immsrc* مشخص می‌شود.

Flopr

```

module flopr #(parameter WIDTH = 8)
    (input logic clk,
     input logic reset,
     input logic [WIDTH - 1: 0] d,
     output logic [WIDTH - 1: 0] q);
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if(reset)
            q <= 0;
        else
            q <= d;
endmodule

```

flopr یک رجیستر است که یک عدد را در خود ذخیره می‌کند. همچنین یک بیت *reset* وجود دارد که اگر برابر 1 باشد، عدد ذخیره شده در آن پاک می‌شود.

Flopenr

```

module flopenr #(parameter WIDTH = 8)
    (input logic clk,
     input logic reset,
     input logic en,
     input logic [WIDTH - 1: 0] d,
     output logic [WIDTH - 1: 0] q);
    always_ff @(posedge clk, posedge reset)
        if(reset)
            q <= 0;
        else if(en)
            q <= d;
endmodule

```

مشابه *flopr* است با این تفاوت که اگر بیت *en* برابر 1 باشد مقدار در رجیستر ذخیره می‌شود.

Mux2

```

module mux2(input logic [31:0] d0,
            input logic [31:0] d1,
            input logic s,
            output logic [31:0] y);
    assign y = s ? d1 : d0;
endmodule

```

دو ورودی دارد و با توجه به بیت کنترلی، یکی از آنها را انتخاب می‌کند و در خروجی قرار می‌دهد.

Mux3

```

module mux3(input logic [31:0] d0,
            input logic [31:0] d1,
            input logic [31:0] d2,
            input logic [1:0] s,
            output logic [31:0] y);
    assign y = s[1] ? d2 : (s[0] ? d1 : d0);
endmodule

```

مانند *mux2* است با این تفاوت که 3 ورودی دارد و با 2 بیت کنترلی خروجی آن انتخاب می‌شود.

RegFile

```

module reg_file(input logic clk,
                input logic we3,
                input logic [4:0] a1, a2, a3,
                input logic [31:0] wd3,
                output logic [31:0] rd1, rd2);


    logic [31:0] rf[31:0];
    always_ff @(posedge clk)
        if (we3) rf[a3] <= wd3;
        assign rd1 = (a1 != 0) ? rf[a1] : 0;
        assign rd2 = (a2 != 0) ? rf[a2] : 0;
endmodule

```

رجیستر فایل شامل 32 رجیستر 32 بیتی است. ما می‌توانیم هر بار مقدار 2 تا از رجیسترها را بخوانیم یا در یکی از رجیسترها مقداری بنویسیم.

Datapath

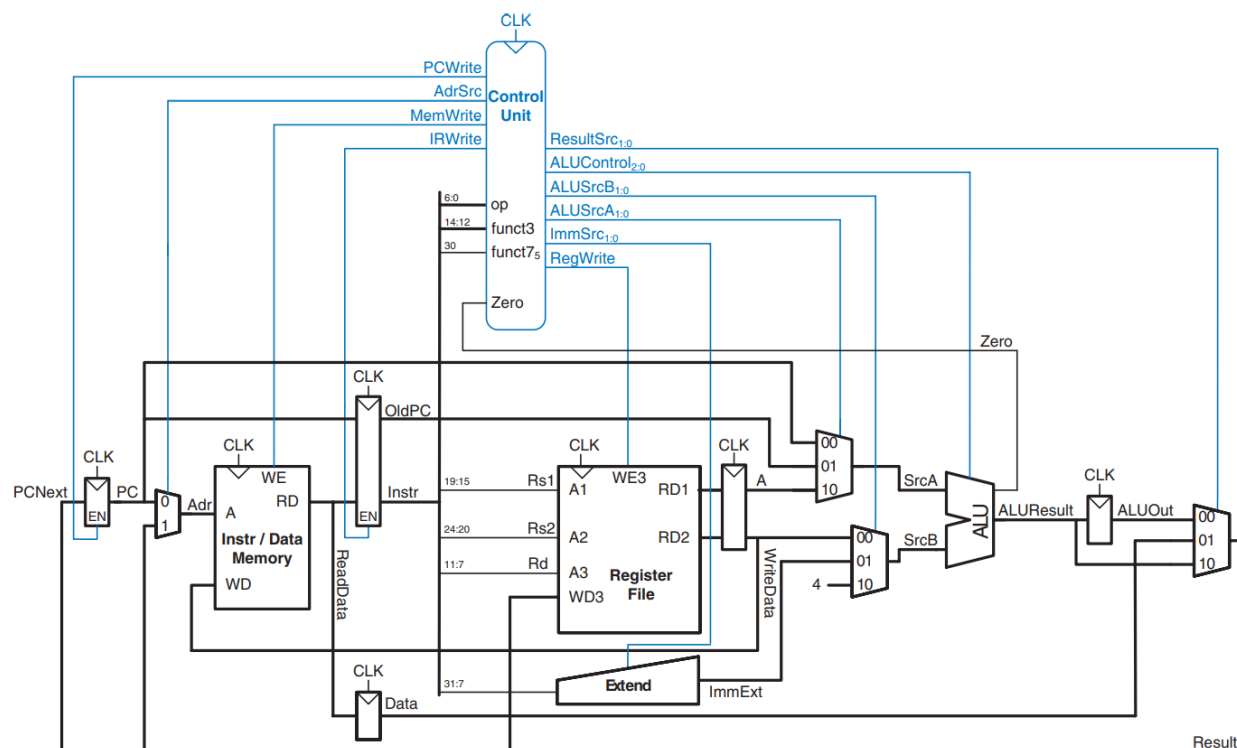حالا باید با توجه به شکل 7.27 مرجع هریس باید این بلوک های منطقی را در مازول *datapath* به یکدیگر متصل کنیم.



همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، در پردازنده‌ی چند سیکل *RISC-V*، یک عدد *ALU*، 3 عدد *flop*، 2 عدد *flop*، یک عدد *regfile*، 3 عدد *mux*، یک عدد *mux2* و یک عدد *extend* وجود دارد. کد *datapath* به صورت زیر می‌باشد. ورودی‌ها و خروجی‌ها:

```

module datapath(input logic clk,
input logic reset,
input logic MemWrite,
input logic RegWrite,
input logic IRWrite,
input logic PCWrite,
input logic AddrSrc,
input logic [1:0] ALUSrcA,
input logic [1:0] ALUSrcB,
input logic [1:0] ImmSrc,
input logic [1:0] ResultSrc,
input logic [2:0] ALUControl,
input logic [31:0] rd,
output logic Zero,
output logic [31:0] instr,
output logic [31:0] Addr,
output logic [31:0] WriteData);

```


همانطور که مشاهده می‌شود، 13 ورودی داریم. 2 ورودی *clock, reset* هستند. 10 ورودی سیگنال‌های کنترلی هستند که از واحد کنترل به *datapath* می‌آیند. و یک ورودی، خروجی *memory* می‌باشد.

حالا باید سیم‌های موجود شکل 7.27 را با استفاده از *logic* تعریف کنیم.

```
logic [31:0] Result;
logic [31:0] SrcA, SrcB;
logic [31:0] ALUOut;
logic [31:0] OldPC, A;
logic [31:0] PC;
logic [31:0] ImmExt;
logic [31:0] data;
logic [31:0] rd1, rd2;
logic [31:0] ALUResult;
```

حالا باید با استفاده از سیم‌های بالا، بلوک‌های منطقی که در قسمت قبل تعریف کردیم را به هم متصل کنیم.

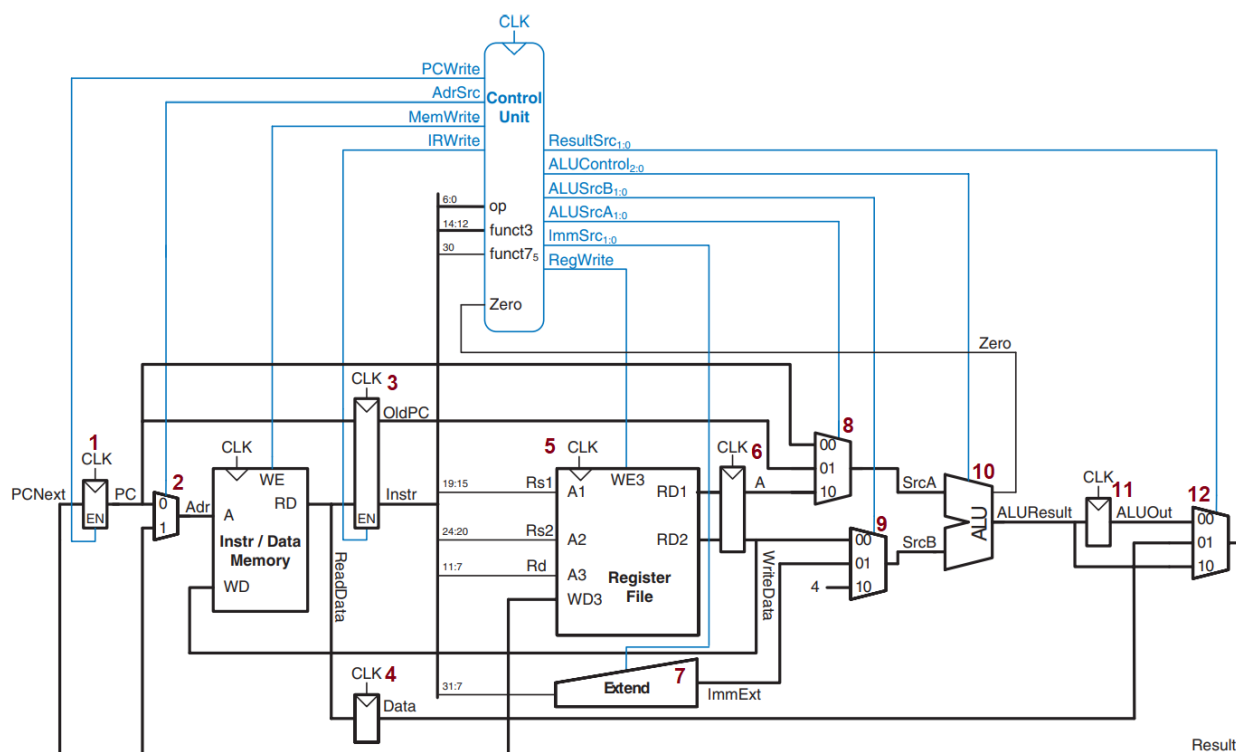با توجه به شکل زیر بلوک‌ها را تعریف می‌کنیم.



شماره‌های نسبت داده شده به هر یک از بلوک‌های بالا، به کد متناظر آنها در تصویر زیر نیز نسبت داده شده‌است.

```

1 flopenr #(32) PCReg(clk, reset, PCWrite, Result, PC);
2 mux2      PCmux(PC, Result, AddrSrc, Addr);
3 flopenr #(64) pc_instr(clk, reset, IRWrite, {rd, PC}, {instr, OldPC});
4 flopr     #(32) Data(clk, reset, rd, data);
5 reg_file  regfile(clk, RegWrite, instr[19:15], instr[24:20],
                   instr[11:7], Result, rd1, rd2);
6 flopr     #(64) wrA(clk, reset, {rd1, rd2}, {A, WriteData});
7 extend    ext(instr[31:7], ImmSrc, ImmExt);
8 mux3      a(PC, OldPC, A, ALUSrcA, SrcA);
9 mux3      b(WriteData, ImmExt, 32'd4, ALUSrcB, SrcB);
10 alu       ALU1(SrcA, SrcB, ALUControl, ALUResult, Zero);
11 flopr     #(32) aluflop(clk, reset, ALUResult, ALUOut);
12 mux3      resmux(ALUOut, data, ALUResult, ResultSrc, Result);

```

در کد بالا، بلوک‌های منطقی موجود در شکل 7.27 تعریف شده‌اند و ورودی‌ها به آنها داده می‌شود و خروجی‌های مورد نیاز را به ما می‌دهند. تصویر زیر نشان می‌دهد که تست بنچ مربوط به پردازنده با موفقیت انجام شده است.


```

# Simulation succeeded
# hash = ffe0b9e2
# ** Note: $stop      : F:/SBU/term4/CA/project/project final/top.sv(46)
#   Time: 725 ps  Iteration: 1  Instance: /testbench1
# Break in Module testbench1 at F:/SBU/term4/CA/project/project final/top.sv line 46

```

Signal analysis

 نتیجه کلی تست بنچ وقتی مقدار مهمی سیگنال‌ها به صورت *hex* باشد به صورت زیر است.




حالا سیگنال‌های خروجی را تحلیل می‌کنیم.

سیگنال‌هایی که نشان می‌دهند مقادیر درست در آدرس‌های درست نوشته شده‌است در شکل‌های زیر مشخص شده‌اند.

با اجرای کد خط زیر باید مقدار 7 در آدرس 96 مموری ذخیره شود.

sw x7, 84(x3) # [96] = 7 34 0471AA23

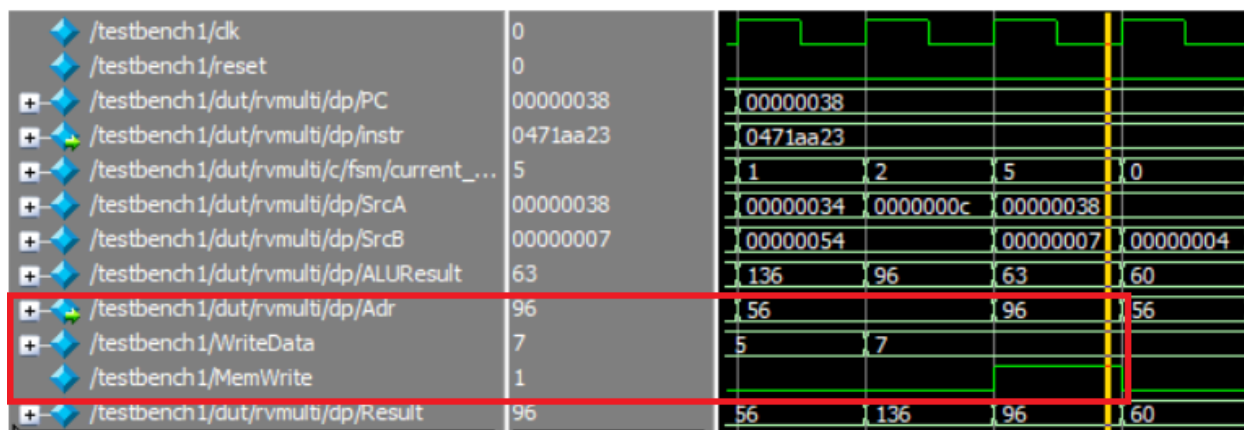
در شکل زیر مشاهده می‌شود که $WriteData = 7$ است که یعنی مقداری که در مموری نوشته خواهد شد، مقدار 7 است. همچنین در زمانی که $MemWrite = 1$ است، مقدار $Adr = 96$ است. پس مقدار 7 در آدرس 96 مموری نوشته خواهد شد.




با اجرای کد خط زیر باید مقدار 25 در آدرس 100 مموری ذخیره شود.

```
sw    x2, 0x20(x3)      # write mem[100] = 25      50      0221A023
```

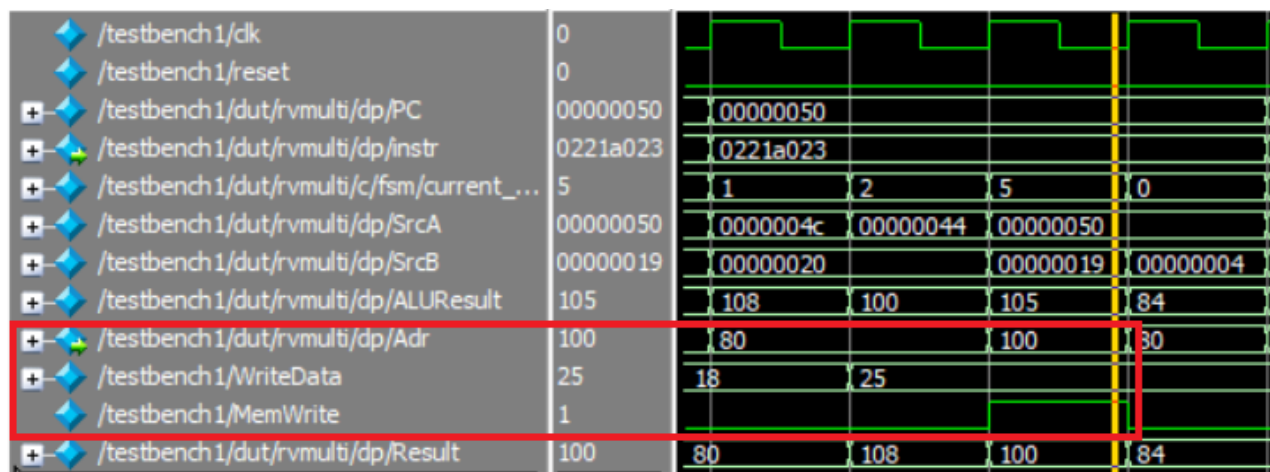
در شکل زیر مشاهده می‌شود که $WriteData = 25$ است که یعنی مقداری که در مموری نوشته خواهد شد، مقدار 25 است. همچنین در زمانی که $MemWrite = 1$ است، مقدار $Adr = 100$ است. پس مقدار 25 در آدرس 100 مموری نوشته خواهد شد.




RTL Viewer

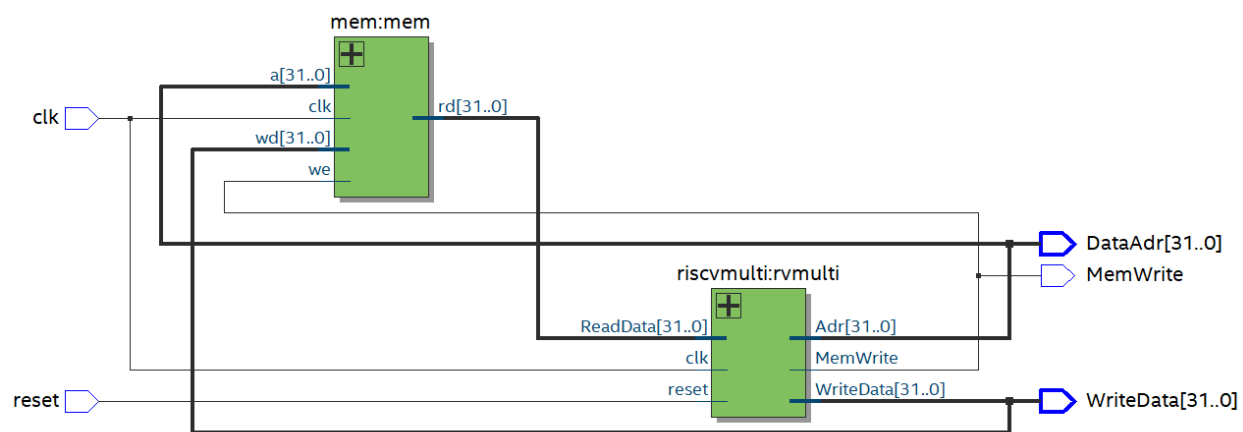


RTL Viewer : riscvmulti

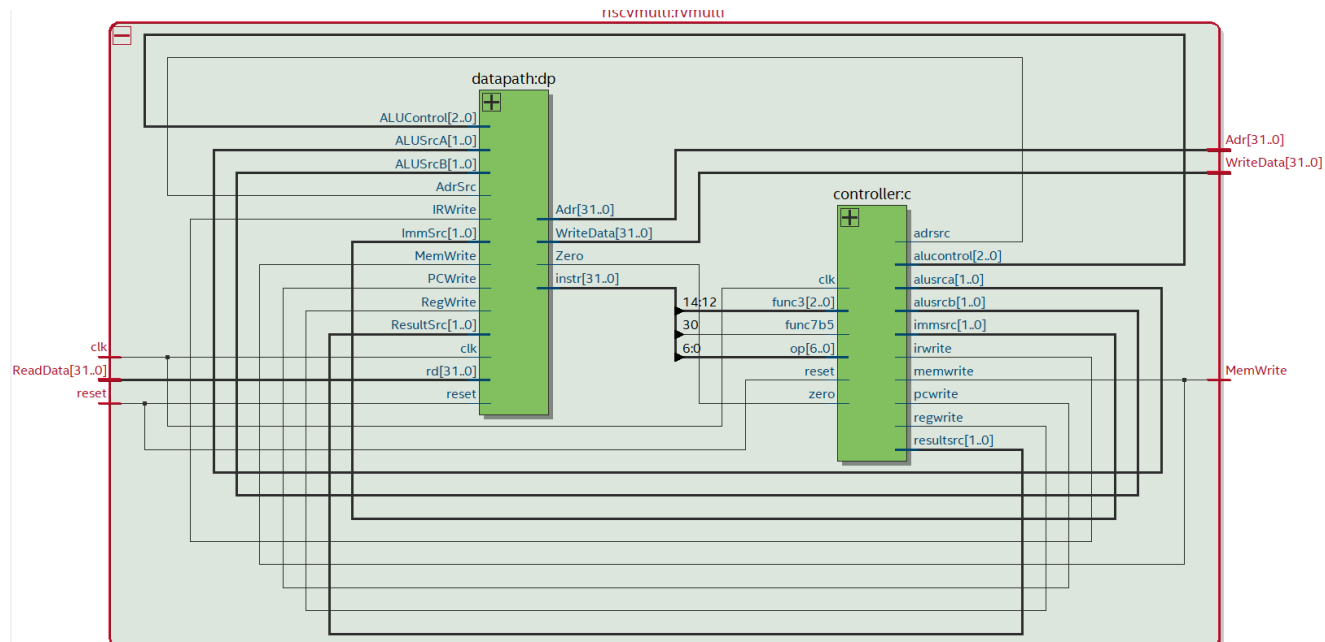


RTL Viewer : riscvmulti : datapath

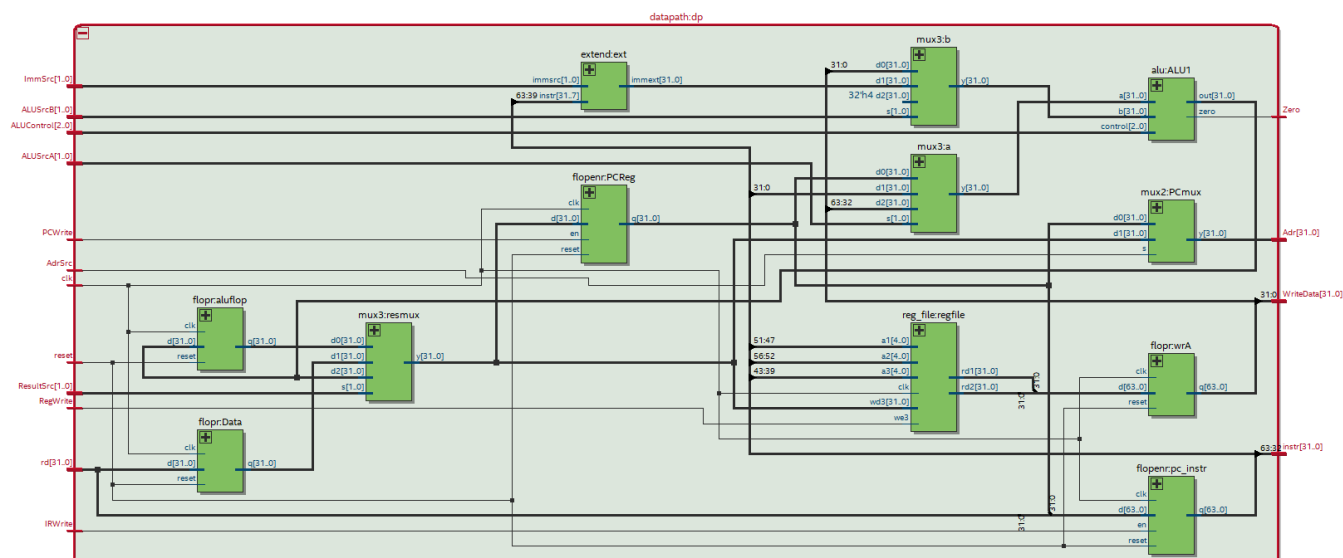

RTL Viewer : riscvmulti : controller

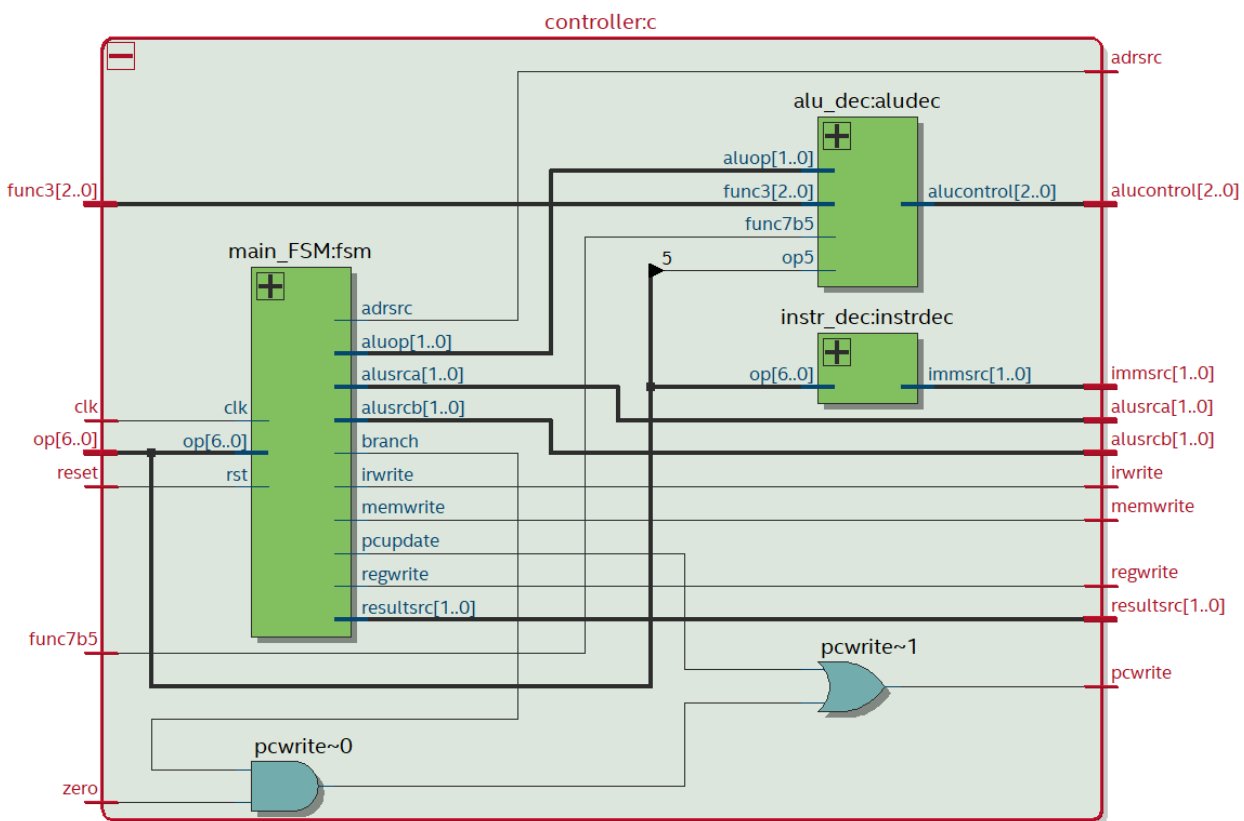

State machine viewer

 

Flow summary

Flow Summary	
<<Filter>>	
Flow Status	Successful - Sun Jul 03 13:16:36 2022
Quartus Prime Version	18.1.0 Build 625 09/12/2018 SJ Lite Edition
Revision Name	top
Top-level Entity Name	top
Family	Cyclone IV E
Device	EP4CE115F29C7
Timing Models	Final
Total logic elements	3,156 / 114,480 (3 %)
Total registers	2435
Total pins	67 / 529 (13 %)
Total virtual pins	0
Total memory bits	2,048 / 3,981,312 (< 1 %)
Embedded Multiplier 9-bit elements	0 / 532 (0 %)
Total PLLs	0 / 4 (0 %)

Timing report

Path Summary		Statistics	Data Path
	Property	Value	
1	From Node	riscvmulti:rvmulti controller:c main_FSM:fsm current_state.1010	
2	To Node	riscvmulti:rvmulti datapath:dp alu:ALU1 out[20]	
3	Delay	13.361	

Table 1

Step	PC (hex)	Instr (hex)	State	Result	Result Notes
3	00	n/a	S0:fetch	4	PC+4
4	04	00500113	S1:Decode	X	OldPC+Imm
5	04	00500113	S8:ExecuteI	X	ALUResult = x0(0) + 5
6	04	00500113	S7:ALUWB	5	Result = ALUOUT
7	04	00500113	S0:Fetch	8	PC + 4
8	08	00C00193	S1:Decode	X	OldPC + Imm
9	08	00C00193	S8:ExecuteI	X	ALUResult = x0(0) + 12
10	08	00C00193	S7:ALUWB	12	Result = ALUOUT
11	08	00c00193	S0:Fetch	0x0C	PC + 4
12	0c	ff718393	S1:Decode	X	OldPC + Imm
13	0c	ff718393	S8:ExecuteI	X	ALUResult = x3(12) + (-9)
14	0c	ff718393	S7:ALUWB	3	Result = ALUOUT
15	0c	ff718393	S0:Fetch	0x10	PC + 4
16	10	0023e233	S1:Decode	X	OldPC + Imm
17	10	0023e233	S6:ExecuteR	X	ALUResult = x7(3) x2(5)
18	10	0023e233	S7:ALUWB	7	Result = ALUOUT
19	10	0023e233	S0:Fetch	0x14	PC + 4
20	14	0041f2b3	S1:Decode	X	OldPC + Imm
21	14	0041f2b3	S6:ExecuteR	X	ALUResult = x3(12)&x4(7)

22	14	0041f2b3	S7:ALUWB	4	Result = ALUOUT
23	14	0041f2b3	S0:Fetch	0x18	PC + 4
24	18	004282b3	S1:Decode	X	OldPC + Imm
25	18	004282b3	S6:ExecuteR	X	ALUResult = $x5(4) + x4(7)$
26	18	004282b3	S7:ALUWB	11	Result = ALUOUT
27	18	004282b3	S0:Fetch	0x1C	PC + 4
28	1c	02728863	S1:Decode	X	OldPC + Imm
29	1c	02728863	S10:BEQ	X	ALUResult = $x5(11) - x7(3) \neq 0$
30	1c	02728863	S0:Fetch	0x20	PC + 4
31	20	0041a233	S1:Decode	X	OldPC + Imm
32	20	0041a233	S6:ExecuteR	X	ALUResult = $x3(12) < x4(7)$
33	20	0041a233	S7:ALUWB	0	Result = ALUOUT
34	20	0041a233	S0:Fetch	0x24	PC + 4
35	24	00020463	S1:Decode	X	OldPC + Imm
36	24	00020463	S10:BEQ	X	ALUResult = $x4(0) - x0(0) = 0$
37	28	00020463	S0:Fetch	0x2C	PC + 4
38	2c	0023a233	S1:Decode	X	OldPC + Imm
39	2c	0023a233	S6:ExecuteR	X	ALUResult = $(x7(3) < x2(5)) = 1$
40	2c	0023a233	S7:ALUWB	1	Result = ALUOUT

41	2c	0023a233	S0:Fetch	0x30	PC+4
42	30	005203b3	S1:Decode	X	OldPC+Imm
43	30	005203b3	S6:ExecuteR	X	ALUResult = $x4(1) + x5(11)$
44	30	005203b3	S7:ALUWB	12	Result = ALUOUT
45	30	005203b3	S0:Fetch	0x34	PC + 4
46	34	402383b3	S1:Decode	X	OldPC + Imm
47	34	402383b3	S6:ExecuteR	X	ALUResult = $x7(12) - x2(5)$
48	34	402383b3	S7:ALUWB	7	Result = ALUOUT
49	34	402383b3	S0:Fetch	0x38	PC + 4
50	38	0471aa23	S1:Decode	X	OldPC + Imm
51	38	0471aa23	S2:MemAdr	X	ALUResult= $x3(12) + 84$
52	38	0471aa23	S5:MemWrite	96	Result = ALUOUT
53	38	0471aa23	S0:Fetch	0x3C	PC + 4
54	3c	06002103	S1:Decode	X	OldPC + Imm
55	3c	06002103	S2:MemAdr	X	ALUResult = $x0(0) + 96$
56	3c	06002103	S3:MemRead	96	Result = ALUOUT
57	3c	06002103	S4:MemWB	7	Result = mem[96] = 7
58	3c	06002103	S0:Fetch	0x40	PC + 4
59	40	005104b3	S1:Decode	X	OldPC + Imm
60	40	005104b3	S6:ExecuteR	X	ALUResult = $x2(7)+x5(11)$

61	40	005104b3	S7:ALUWB	18	Result = ALUOUT
62	40	005104b3	S0:Fetch	0x44	PC + 4
63	44	008001ef	S1:Decode	X	OldPC + Imm
64	44	008001ef	S9:JAL	0x48	OldPC + 4
65	48	008001ef	S7:ALUWB	0x44	Result = ALUOUT
66	48	008001ef	S0:Fetch	0x4c	PC + Imm
67	4c	00910133	S1:Decode	X	OldPC + Imm
68	4c	00910133	S6:ExecuteR	X	ALUResult = x2(7)+x9(18)
69	4c	00910133	S7:ALUWB	25	Result = ALUOUT
70	4c	00910133	S0:Fetch	0x50	PC + 4
71	50	0221a023	S1:Decode	X	OldPC + Imm
72	50	0221a023	S2:MemAdr	X	ALUResult = x3(68)+32
73	50	0221a023	S5:MemWrite	100	Result = ALUOUT
74	50	0221a023	S0:Fetch	0x54	PC + 4
75	54	00210063	S1:Decode	X	OldPC + Imm
76	54	00210063	S10:BEQ	X	ALUResult = x2(25) - x2(25)
77	50	00210063	S0:Fetch	0x54	PC + 4

سیگنال‌های خروجی با مقادیر پیش بینی شده بالا مطابقت دارد. پس پردازنده به طور درست کار می‌کند.